


III Bauteile von Stromkreisen

1. Nenne mithilfe des Bildes die Bauteile eines einfachen Stromkreises.

A: Batterie

B: Glühlampe

C: Kabel

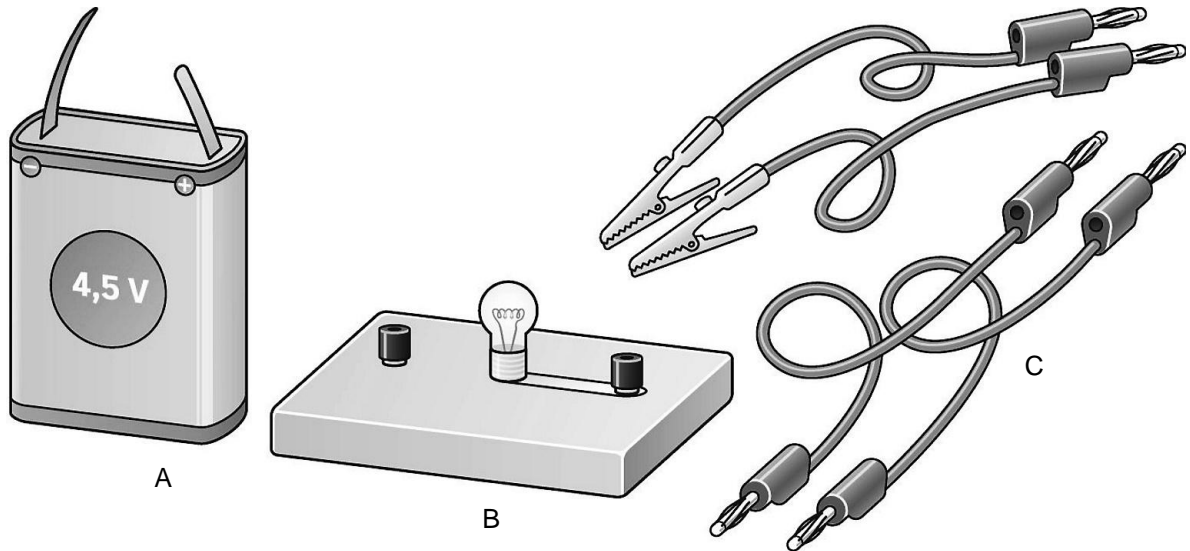

Atelier tigercolor Tom Menzel

2. Vervollständige den Lückentext. Nutze dazu folgende Begriffe: Minuspol · Batterie · Minuspol · Pluspol · geschlossen · Kabel

Um eine Glühlampe zum Leuchten zu bringen, benötigt man eine Batterie und Kabel. Die Glühlampe wird mithilfe der Kabel an die Batterie angeschlossen. Die Batterie hat zwei Pole. Einen Pluspol und einen Minuspol. Der Strom fließt vom Minuspol durch die Bauteile zum Pluspol. Wenn der Stromkreis geschlossen ist, dann beginnt die Glühlampe zu leuchten.